

Fundamentos de Arquitetura de Computadores

Tiago Alves

Faculdade UnB Gama
Universidade de Brasília




Módulo 03

- Portas Lógicas
- Decodificadores
- Multiplexadores




Normalmente **representamos** funções booleanas utilizando um *diagrama lógico*, isto é, um desenho esquemático de portas simbólicas (*gate symbols*) conectados por linhas.

 As três portas lógicas básicas são, não surpreendentemente, as portas **e**, **ou** e **não** (também chamada de *porta inversora*). Os símbolos dessas três portas são:



X	\bar{X}
0	1
1	0

 

X	Y	$X \cdot Y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1




X	Y	$X + Y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Usando apenas esses três símbolos, podemos desenhar diagramas lógicos para *qualquer* função booleana!

Prova: Há 2^{2^2} funções de duas variáveis. Para provar o que foi afirmado acima, basta implementar as outras 13 operações (funções) lógicas de duas variáveis partindo dessas três funções lógicas.



Desenhando diagramas lógicos de funções booleanas:
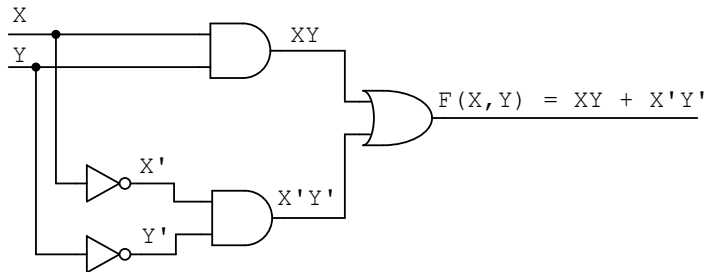
$$F(X, Y) = X \cdot Y + \bar{X} \cdot \bar{Y}$$





Note que podemos utilizar portas lógicas **e** e **ou** de múltiplas entradas.

$$F(X, Y, Z) = X \cdot Y \cdot Z$$

  

$$F(X, Y, Z) = X + Y + Z$$

  


Desenhando diagramas lógicos de funções booleanas:

$$\mathbf{F(X, Y, Z) = X \cdot Y + X \cdot Z + Y \cdot Z}$$



Desenhando diagramas lógicos de funções booleanas:
 
$$F(X, Y, Z) = X \cdot Y + X \cdot Z + Y \cdot Z$$




Portas Ou-Exclusivo (XOR)

As portas lógicas básicas (**e**, **ou** e **inversora**) são suficientes para realizar qualquer função booleana. Apesar disso, outras portas importantes tem seu próprio símbolo, como a porta **ou-exclusivo**.

- **XOR**: a porta XOR (**ou-exclusivo**, ou *exclusive-or*), é definida como uma porta em que a saída é 1 se e somente se as entradas são diferentes, e 0 se forem iguais.
- O símbolo da porta **XOR** em álgebra booleana é \oplus .

X	Y	$X \oplus Y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0
 
$$\begin{aligned}F(X, Y) &= X \cdot \bar{Y} + \bar{X} \cdot Y \\ &= X \oplus Y\end{aligned}$$



comutatividade

$$x \oplus y = y \oplus x$$

associatividade


$$(x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z)$$

- Em aritmética módulo-2, a porta **XOR** funciona exatamente como a **adição** módulo-2!
- A porta **XOR** é bastante utilizada em geradores de bits de paridade.
- **ATENÇÃO:** Diferente das portas **e** e **ou**, a porta **XOR** *apenas é definida para duas entradas!*
- Como funcionaria uma porta **XOR** de múltiplas entradas?




É comum utilizarmos o complemento de várias variáveis na implementação de funções booleanas. Por isso, existe uma notação mais simples para a inversão de uma variável qualquer: a **bolha**.
 
$$F(X, Y) = X \cdot Y + \bar{X} \cdot \bar{Y}$$




Com a notação de inversão, são definidas as três últimas **portas lógicas básicas**:

 
- **NAND**: a porta NAND (**não-e**), é definida como uma porta **e** com saída invertida.
- **NOR**: a porta NOR (**não-ou**), é definida como uma porta **ou** com saída invertida.
- **NXOR**: a porta NXOR (**não-ou-exclusivo**), é definida como uma porta **XOR** com saída invertida.



X	Y	$\overline{X \cdot Y}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

X	Y	$\overline{X + Y}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


 


X	Y	$\overline{X \oplus Y}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1





Lembrando o **Teorema de De Morgan**:
  
$$\overline{X \cdot Y} = \overline{X} + \overline{Y}$$



  
$$\overline{X + Y} = \overline{X} \cdot \overline{Y}$$




As portas lógicas que vimos podem ser implementadas (ou realizadas) utilizando transistores. Transistores são dispositivos de 3 terminais que agem como uma resistência controlada por tensão. A tensão aplicada no terminal de entrada (V_{in}) controla a resistência entre os demais terminais.

 De maneira simplificada, se a tensão de entrada é 0, a resistência entre os demais terminais é muito alta e o transistor é dito *desligado* (*off*). Caso contrário, se a tensão de entrada é alta (5V), a resistência entre os demais terminais é muito baixa e o transistor é dito *ligado* (*on*).





V_{in}	Q_1	Q_2	V_{out}
low	off	on	high
high	on	off	low

 

Circuitos Integrados

Portas lógicas podem ser encontradas na forma de *circuitos integrados* (CIs).

  - No mesmo CI, em geral temos várias portas lógicas.
- O CI deve ser “alimentado” (isto é, deve-se fornecer a tensão $V+$ e uma referência *gnd*): sim, ele deve ser ligado e, ao funcionar, consome energia!
- As características específicas das portas de um CI, como o *fan-in*, *fan-out*, atraso, etc.. são fornecidas pelo fabricante no *datasheet* do CI.



Existem diversas famílias lógicas de CIs. As mais comuns:

- CMOS - *Complementary Metal Oxide Semiconductor*.
- ECL - *Emitter Coupled Logic*.
- TTL - *Transistor-Transistor Logic*.




Implementação de Circuitos com Portas NAND

É mais fácil implementar portas NANDs e NORs com transistores do que implementar portas ANDs e ORs!


Por essa razão, é importante aprender a implementar circuitos utilizando apenas essas portas.

Olha o **Teorema de De Morgan** mostrando seu poder novamente!

NAND

 



AND

 

Implementação de Circuitos com Portas NAND

Para isso, é importante saber implementar funções booleanas com portas NAND. Para isso, utilizamos o Teorema de De Morgan.
  
$$\begin{aligned}F(X, Y, Z) &= X \cdot Y + X \cdot Z + Y \cdot Z \\&= \overline{\overline{X \cdot Y + X \cdot Z + Y \cdot Z}} \\&= \overline{\overline{X \cdot Y} \cdot \overline{X \cdot Z} \cdot \overline{Y \cdot Z}}\end{aligned}$$




Um *decodificador* é um circuito de **múltiplas entradas** e **múltiplas saídas** que converte códigos de entrada em códigos de saída, onde os dois códigos são diferentes.

Em geral, o código de entrada tem **menos bits** que o código de saída, e existe um mapeamento *um-para-um* do código de entrada para o código de saída.

O código de saída mais utilizado é o 1-de- m , que usa m bits para m códigos e, para cada código, apenas um dos m bits está ativo. Por exemplo:

Ativo em alto	Ativo em baixo
1000	0111
0100	1011
0010	1101
0001	1110



 

Para que o decodificador funcione, *todas* as suas entradas de *enable* (habilitadoras) devem estar ativadas.

Caso qualquer uma delas não esteja ativa, o decodificador mapeia qualquer entrada para um código “desativado”.




O decodificador mais comum é o n -para- 2^n , ou *decodificador binário*, que mapeia um código binário de n bits para um de 2^n códigos diferentes (em geral, números decimais de 0 a $2^n - 1$).


Às vezes, utilizamos menos que os 2^n valores possíveis. Por exemplo, é comum utilizar um decodificador BCD, que tem 4 entradas e 10 saídas (os números BCD, de 0 a 9).



Exemplo: Decodificador 2-para-4.

 

(a)

 


(b)




Exemplo: Decodificador 2-para-4.

Entradas			Saídas			
EN	I_1	I_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	x	x	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0



 

(a)

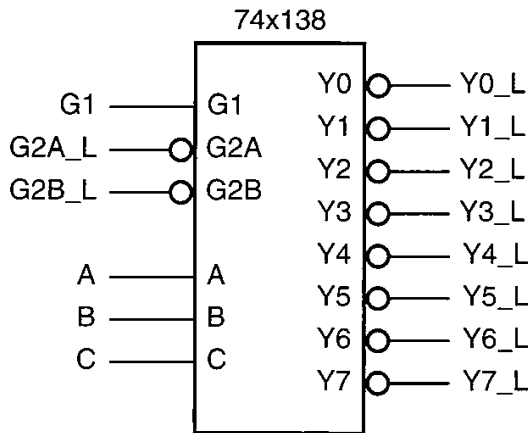


(b)



Entradas						Saídas							
$G1$	$G2A_L$	$G2B_L$	C	B	A	$Y7_L$	$Y6_L$	$Y5_L$	$Y4_L$	$Y3_L$	$Y2_L$	$Y1_L$	$Y0_L$
0	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
x	1	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
x	x	1	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1



Internamente...

 


Podemos usar decodificadores como **geradores de mintermos**.

Suponha que queremos realizar a função:

$$F(X, Y, Z) = X \cdot Y + \overline{X} \cdot Y \cdot Z$$

Note que o 74x138 nos dá mintermos:

 


(XYZ) '
(XYZ') '
(XY'Z) '
(XY'Z') '
(X'YZ) '
(X'YZ') '
(X'Y'Z) '
(X'Y'Z') '




Note que podemos re-escrever a função na forma canônica:
 
$$\begin{aligned} F(X, Y, Z) &= X \cdot Y + \bar{X} \cdot Y \cdot Z \\ &= X \cdot Y \cdot (Z + \bar{Z}) + \bar{X} \cdot Y \cdot Z \\ &= X \cdot Y \cdot Z + X \cdot Y \cdot \bar{Z} + \bar{X} \cdot Y \cdot Z \end{aligned}$$




Usando o CI 74x138 para formar um decodificador 4-para-16

Cascadeamento...

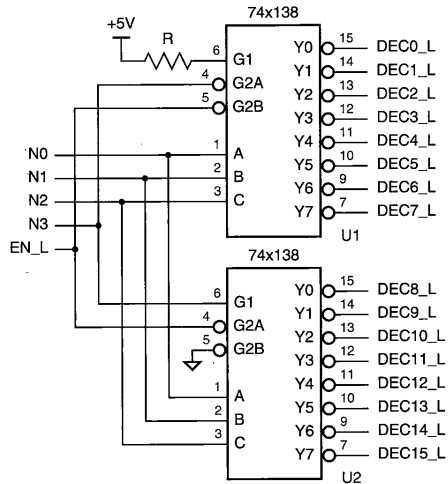


Usando o CI 74x138 para formar um decodificador 5-para-32

Basta dividir para conquistar!

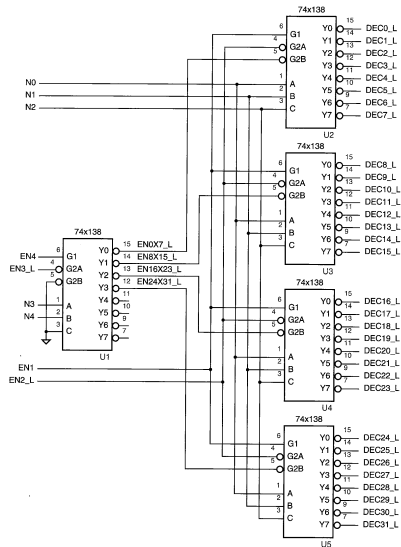

Multiplexadores

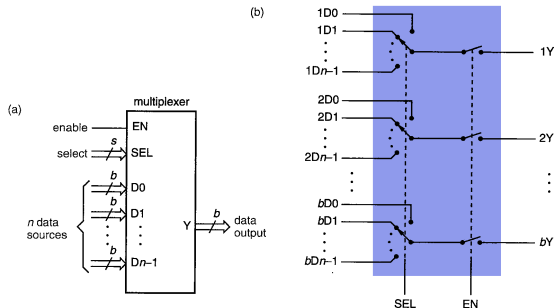Um multiplexador (ou **mux**) é um **switch/comutador** digital. Para cada saída, usamos n bits de **seleção** (em geral, com o nome de s_i) para selecionar uma dentre 2^n entradas (logo, $s = \lceil \log_2 n \rceil$).




De forma geral, a equação do mux é:

$$Y = \sum_{i=0}^{n-1} EN \cdot m_i \cdot X_i$$



Multiplexador de 4 entradas

 Podemos projetar um mux de 4 entradas e 1 saída. Para isso, precisamos de $s = \lceil \log_2 4 \rceil = 2$ bits de seleção.



S_1	S_0	Y
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3



Multiplexador de 4 entradas

Uma implementação básica:

$$Y = \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot X_0 + \overline{S_1} \cdot S_0 \cdot X_1 + S_1 \cdot \overline{S_0} \cdot X_2 + S_1 \cdot S_0 \cdot X_3$$


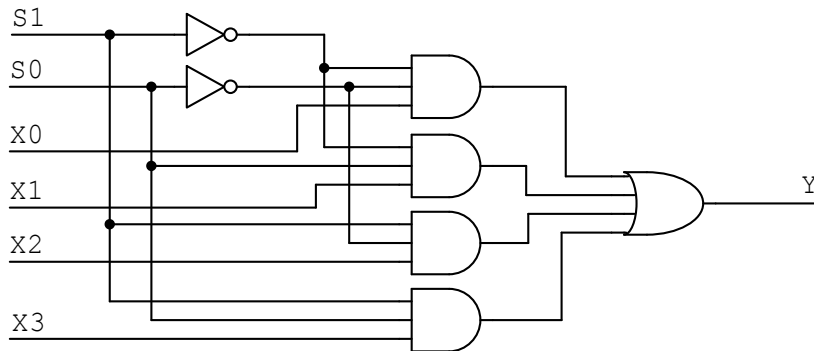


Tabela verdade:


Entradas				Saídas	
EN_L	S_2	S_1	S_0	Y	Y_L
1	x	x	x	0	1
0	0	0	0	D_0	$\overline{D_0}$
0	0	0	1	D_1	$\overline{D_1}$
0	0	1	0	D_2	$\overline{D_2}$
0	0	1	1	D_3	$\overline{D_3}$
0	1	0	0	D_4	$\overline{D_4}$
0	1	0	1	D_5	$\overline{D_5}$
0	1	1	0	D_6	$\overline{D_6}$
0	1	1	1	D_7	$\overline{D_7}$

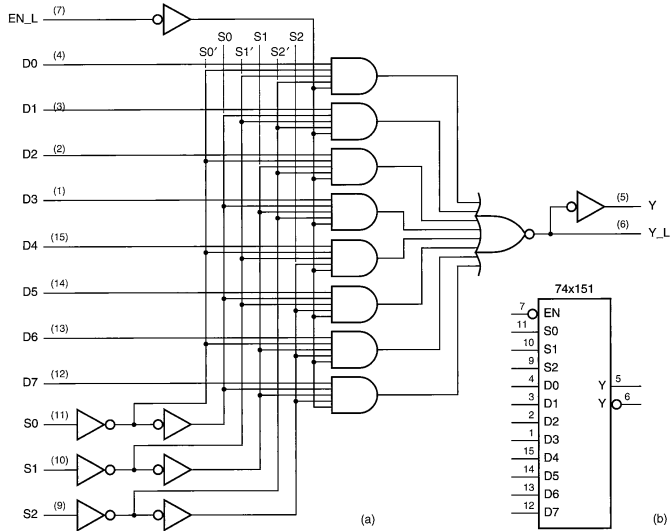

Standard MSI Multiplexers: 74x151 Mux 8-para-1



 Standard MSI Multiplexers: 74x153 Dois Mux 4-para-1




Ea	S_1	S_0	Ya
1	x	x	0
0	0	0	I0a
0	0	1	I1a
0	1	0	I2a
0	1	1	I3a

Eb	S_1	S_0	Yb
1	x	x	0
0	0	0	I0b
0	0	1	I1b
0	1	0	I2b
0	1	1	I3b



Standard MSI Multiplexers: 74x157 Quatro Mux 2-para-1

Insumo presente no laboratório:

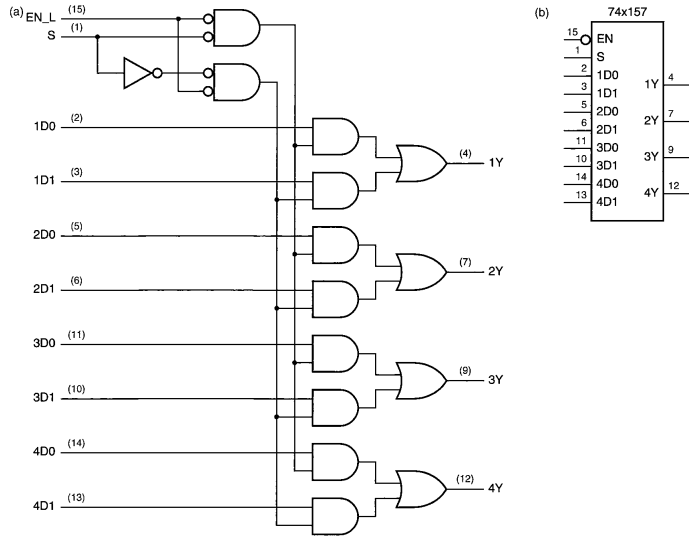

Nesses multiplexadores, a entrada de **enable** força a saída para alta impedância caso esteja desativada. Temos três multiplexadores principais (com suas respectivas contrapartidas tri-state):

tri-state → convencional

74x251 → 74x151


74x253 → 74x153

74x257 → 74x157




Multiplexadores em Cascata: Mux 32-para-1


Dividir para conquistar:

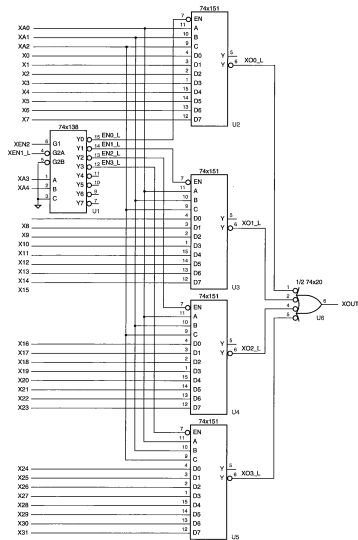

Multiplexadores em Cascata: Mux 32-para-1

Dividir para conquistar:

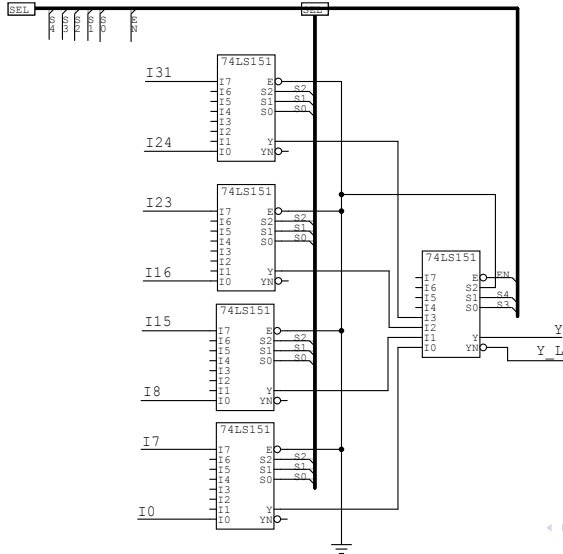

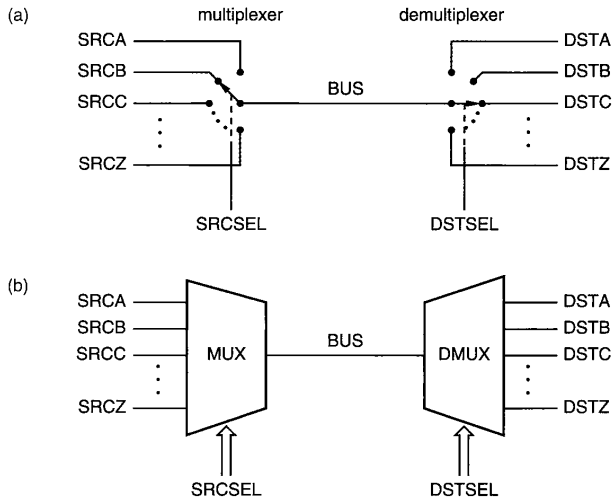


Um demultiplexador (*demux*) tem 1 entrada, n bits de seleção e 2^n saídas.

O que é muito similar a um... **decodificador**!



(a)

 

(b)

