

Fundamentos de Arquitetura de Computadores

Tiago Alves

Faculdade UnB Gama
Universidade de Brasília



Introdução

O desempenho de uma máquina pode ser determinado por três fatores:

- número de instruções executadas
- período do clock (ou frequência)
- Número de ciclos por instrução (CPI)

Para um determinado algoritmo, o compilador e a ISA (Instruction Set Architecture) determinam o número de instruções a serem executadas.

A implementação do processador determina o período de clock e o CPI.



Introdução

Este módulo aborda a implementação de apenas um subconjunto das instruções do MIPS


O interrelacionamento entre ISA e a implementação é exemplificado em três projetos alternativos do processador

- Processador uniciclo
- Processador multiciclo
- Processador pipeline




Arquitetura von Neumann

Estrutura Básica:

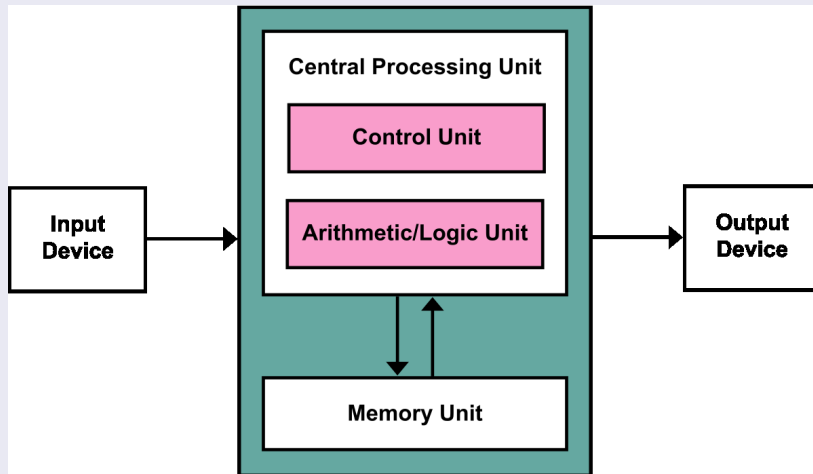

Arquitetura Harvard

Estrutura Básica:

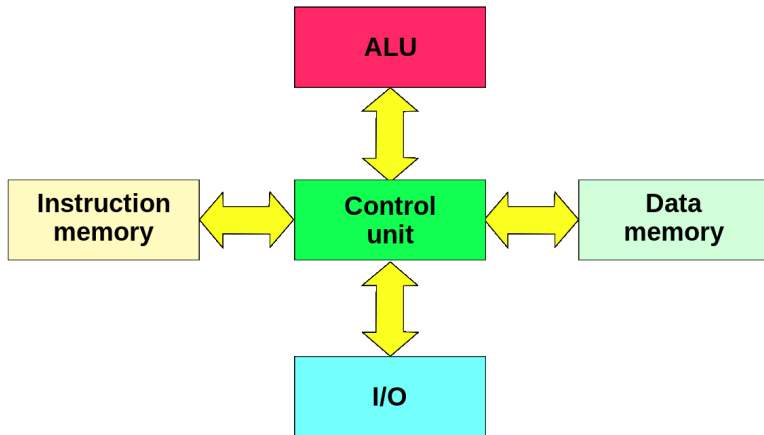

Unidade Operativa

Também chamada “Parte Operativa”, “Caminho de Dados” ou *Datapath*

É construída a partir dos seguintes componentes:

- elementos de armazenamento (registradores, flip-flops);
- operadores lógico-aritméticos;
- recursos de interconexão (barramentos, mux).



Unidade Operativa MIPS

Será projetada para implementar o seguinte subconjunto de instruções do MIPS:

- Instruções de referência a memória: `lw` e `sw`
- Instruções lógicas e aritméticas: `add`, `sub`, `and`, `or` e `slt`
- Instruções de fluxo de controle: `beq` e `j`

O conjunto acima é incompleto, mas demonstra os princípios básicos de projeto.



Sinopse da Implementação

Implementação genérica:

- use o contador de programa (PC) para fornecer endereço da instrução
- obtenha a instrução da memória
- leia os registradores
- use a instrução para decidir exatamente o que fazer


Todas as instruções usam a ALU após lerem os registradores (exceto jump).

Por quê? Referência à memória? Aritmética? Fluxo de controle?



Visão de Alto Nível da Implementação


Estrutura Básica:

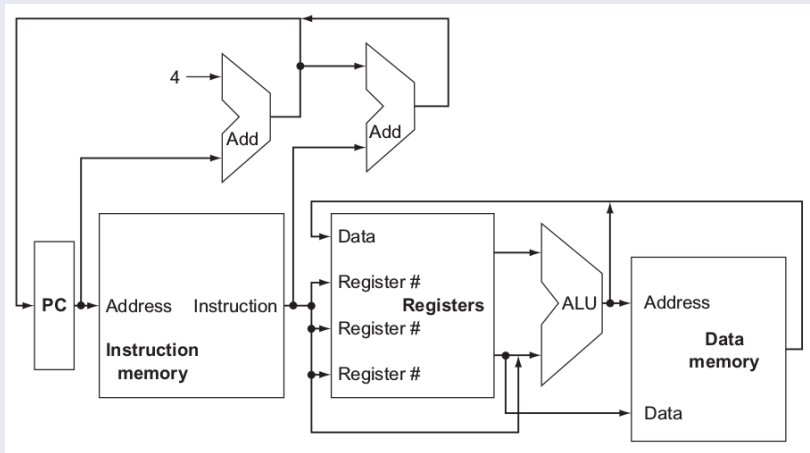

Obs.: Em vários pontos temos dados vindo de origens diferentes. **As unidades precisam ser controladas**

Visão de Alto Nível da Implementação

Estrutura Básica:

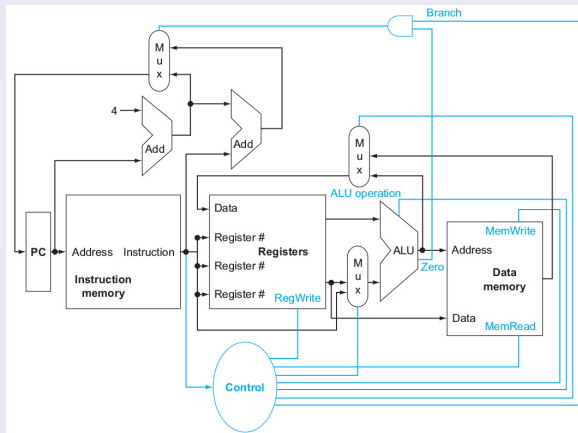

Unidades de controle: único ciclo de clock ou multiciclo.


Elementos **combinacionais** e **sequenciais**

Componentes/Circuitos Sequenciais

Componentes sequenciais tem um estado, que define seu valor em um dado instante de tempo.


Implementação de um Registrador:

 - Um conjunto de flip-flops tipo D.
- Portas:
 - Entradas: n linhas/bits de entrada (dados), entrada de habilitação de escrita e entrada de sinal de relógio.
 - Saída: n linhas/bits de saída.
- Habilitação de Escrita (*Write Enable* - WE)
 - 0: o dado de saída não muda
 - 1: o dado de entrada será carregado e saída = entrada na transição do clock (relógio).



Componentes/Circuitos Sequenciais

Comportamento Dinâmico:

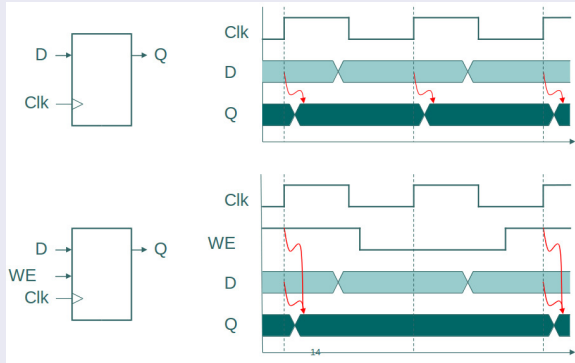

Memória

Memória (idealizada)


- Um barramento de entrada: Data In.
- Um barramento de saída: Data Out.

Uma palavra é selecionada por:

- Um endereço seleciona a palavra para ser colocada na saída (Data out)
- Write Enable = 1: Permite que a palavra selecionada seja escrita com a informação na entrada (Data in)

Entrada de clock (CLK):

 - Sincroniza os processos de acesso à memória
- Geralmente, os processos são sincronizados pela borda de subida ou de descida do clock



Estratégia de Temporização

- Uma metodologia de temporização define quando os sinais podem ser lidos e quando eles podem ser escritos
- É necessário evitar situações de conflito, por exemplo, querer ler uma palavra e escrevê-la simultaneamente
- Será adotada uma metodologia de temporização sensível às transições do sinal do clock
- Nesta metodologia, qualquer valor armazenado nos elementos de estado só pode ser atualizado durante a transição do sinal de relógio (clock)




Estratégia de Temporização

Lógica combinacional usualmente tem entradas e saídas conectadas a elementos de estado (sequenciais)

O elemento de estado 2 só pode ser escrito depois de os dados em sua entrada estarem estáveis

 - atraso de propagação no elemento de estado 1
- atraso da lógica combinacional
- tempo de pré-carga (setup time) no elemento de estado 2



Criando a Unidade Operativa

Uma maneira de se começar o projeto de uma unidade operativa (data path) é examinar cada um dos componentes necessários para a execução de cada uma das classes de instruções do MIPS


Elementos necessários:

- Um lugar para armazenar as instruções (memória de instruções)
- Um registrador para armazenar o endereço de instrução (Program Counter ? PC)
- Um contador para incrementar o PC, para compor o endereço da próxima instrução (soma 4 para endereçar próxima instrução)




Criando a Unidade Operativa

Elementos básicos:

 


Criando a Unidade Operativa

Busca de instruções: Fetch

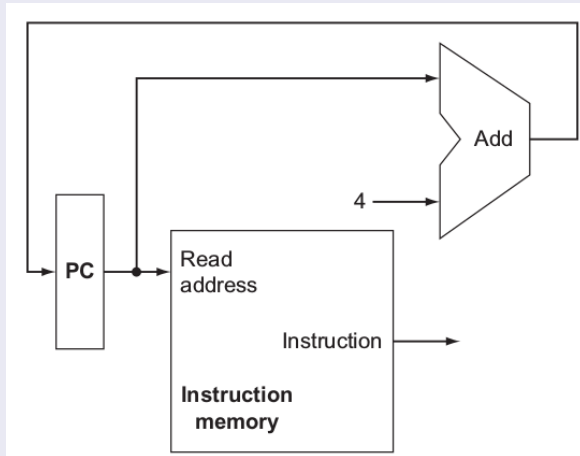

Instruções Lógico-Aritméticas

Formato de uma instrução tipo R no MIPS:

 

Semântica: $\$rd \leftarrow op(\$rs, \$rt)$


Estrutura de suporte: banco de registradores.





Banco de Registradores

Dupla porta: leitura de dois registradores ao mesmo tempo

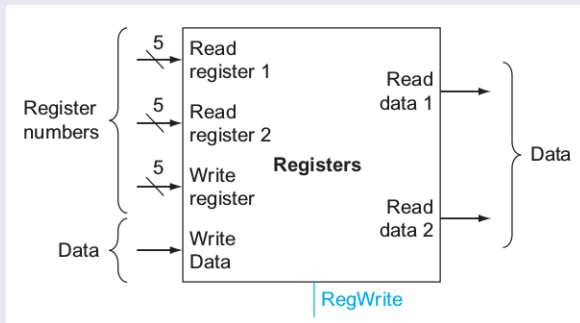Sinal de controle para escrita - leitura não necessita controle



Banco de Registradores

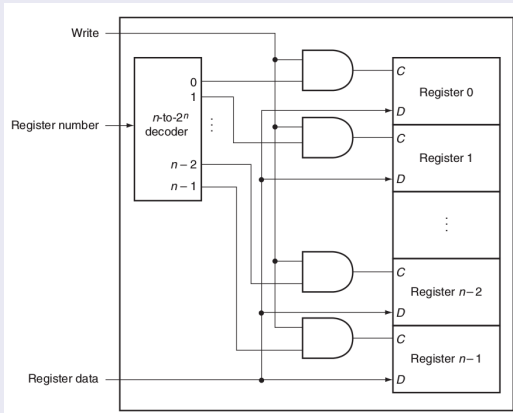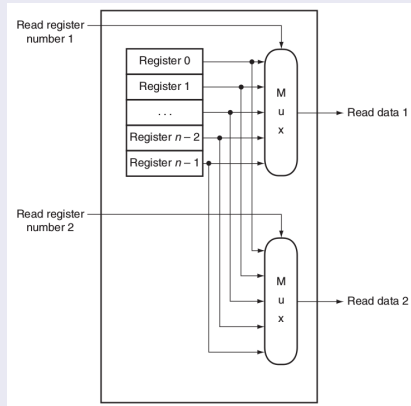


Projeto da ULA


A ULA foi desenvolvida em módulos anteriores.

4 bits de controle indicam a operação a ser realizada.

ALU control lines	Function
0000	AND
0001	OR
0010	add
0110	subtract
0111	set on less than
1100	NOR

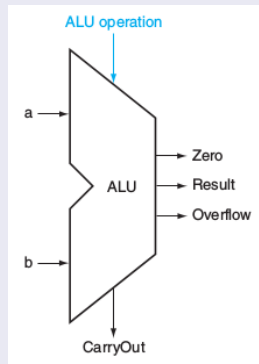

Unidade Operativa: Instruções do Tipo R

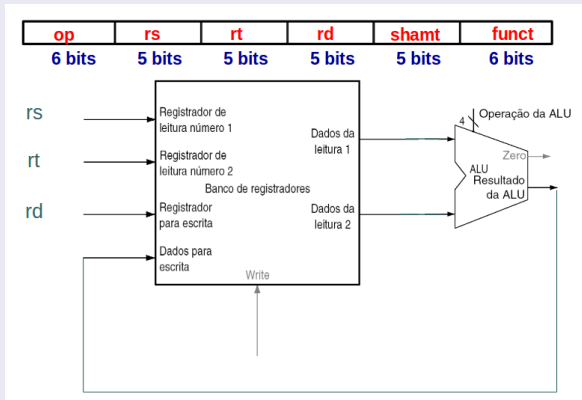

Ex.: `add $s1, $s2, $s3`

0	18	19	17	0	32
---	----	----	----	---	----

Unidade Operativa: Instruções do Tipo I

No nosso caso simples: acesso a memória (lw e sw):

op	rs	rt	Imediato
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

Ex.: `lw $t0, 32($t1)`


end = endereço base de \$t1 + 32

35	9	8	32
-----------	----------	----------	-----------



Memória de Dados


 
- Memória com um barramento de entrada independente do de saída
- Controle de escrita (write) e leitura (read)
- Barramento de endereços
- Um acesso de cada vez



Extensão de Sinal do Imediato

Imediato deve ser estendido de 16 para 32 bits, mantendo-se o sinal

  - se for negativo, 16 bits superiores = 1
- se for positivo, 16 bits superiores = 0




Acesso à Memória

- `lw` lê um dado da memória e escreve em um registrador.
conexão entre a saída da memória e a entrada do banco de registradores
- `sw` lê um dado de um registrador e escreve na memória
ligação entre saída do banco de registradores e entrada de dados da memória
- endereço calculado através da ULA
saída da ULA ligada ao barramento de endereços da memória



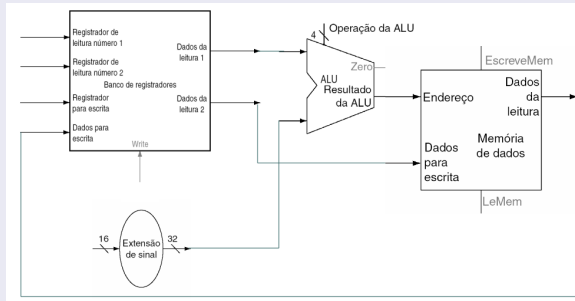Unidade Operativa: Instruções do Tipo I (acesso à memória)



Instruções de Desvio

`beq $t1, $t2, desloc`

- compara dois registradores
- soma `desloc` words ao endereço `PC+4` se `$t1 = $t2`
PC + 4 é o endereço da próxima instrução
- no montador utiliza-se uma versão simplificada, com o rótulo do destino

`beq $t1, $t2, LABEL`

neste caso, o montador calcula o deslocamento a ser usado

- `desloc` é um deslocamento de palavras, ou seja, cada unidade de `desloc` corresponde a 4 bytes




Instruções de Desvio

- A comparação entre os registradores é feita subtraindo-os na ULA e verificando se o resultado é zero
- O PC deve ser carregado com $PC + 4$ ou $PC + 4 + \text{desloc} * 4$, de acordo com o resultado do teste
- A multiplicação de desloc por 4 é feita deslocando-se 2 bits à esquerda o seu valor.



Cálculo do Endereço de Desvio

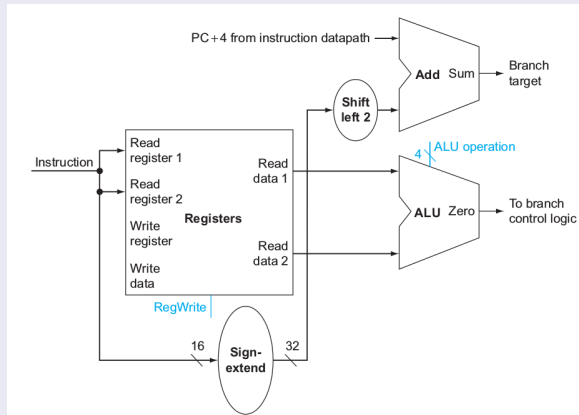

Instruções de Desvio: Observações

- Para realizar a comparação dos dois operandos, precisamos usar o banco de registradores
- O cálculo do endereço de desvio foi incluído no circuito
- Na instrução, não é preciso escrever no banco de registradores
- A comparação será feita pela ULA, subtraindo-se os registradores e utilizando a saída zero (=1) para verificar a igualdade



Unidade Operativa: versão melhorada

