

Fundamentos de Arquitetura de Computadores

Tiago Alves

Faculdade UnB Gama
Universidade de Brasília



Módulo 05

- Flip-flops
- Registradores




Os circuitos que vimos até agora são latches, isto é, **a saída muda a qualquer momento em que a entrada de enable estiver ativa**. Porém, queremos um circuito que **mude apenas na borda (de subida ou de descida) do clock**.




Flip-Flop SR Mestre-Escravo

Observe o circuito abaixo:

 

Flip-Flop SR Mestre-Escravo


Podemos representar esse circuito como:

 

Flip-Flop SR Mestre-Escravo

Note que, quando $C = 1$, o primeiro latch (chamado de **mestre**) está ativo, enquanto o segundo latch (chamado de **escravo**) está inativo. Quando C muda de $1 \rightarrow 0$, a situação se inverte, e o latch mestre está inativo enquanto o escravo está ativo. Assim, na borda de descida do clock, a informação é passada do mestre para o escravo, que então apresenta essa informação na saída.

 
Porém, note que precisamos de um pulso completo no clock para transferimos a informação!




Flip-Flop SR Mestre-Escravo

Entretanto, note que o nosso flip-flop **não** amostra as entradas na borda do clock (isto é o mesmo que afirmar que o flip-flop não é, realmente, *edge-triggered* ou acionado por borda).

 Como o latch SR tem um estado de *hold*, se um pulso ocorrer na entrada **S** enquanto o mestre estiver ativo, a informação é transferida para o mestre, que então transfere para o escravo quando **C** muda de **1** \rightarrow **0**, *mesmo* que **SR** = **00** no momento da borda de descida.



 Este comportamento é chamado de *pulse-triggered flip-flop* ou flip-flop acionado por pulso. Na figura do elemento, usamos o símbolo de *postponed output indicator*.





S	R	C	Q	QN
x	x	0	last Q	last QN
0	0	pulso	last Q	last QN
0	1	pulso	0	1
1	0	pulso	1	0
1	1	pulso	indefinido	indefinido

Porém, ainda temos o problema de quando as entradas SET e RESET estão ativas ao mesmo tempo.



Flip-Flop JK Mestre-Escravo

  Podemos resolver o problema das entradas SET e RESET (em seu modo proibido) usando o flip-flop JK mestre-escravo:



Ou seja, temos um flip-flop SR mestre escravo com:

$$S = J \cdot QN$$

$$R = K \cdot Q$$



$$S = J \cdot QN$$

$$R = K \cdot Q$$


As entradas **J** e **K** são análogas às entradas **S** e **R**. Porém, ativar **J** apenas ativa **S** se $QN = 1$, e ativar **K** apenas ativa **R** se $Q = 1$. Assim, se ativarmos **J** e **K**, invertemos o estado do flip-flop. Entretanto, ainda temos um *pulse-triggered flip-flop*, e não um *edge-triggered flip-flop*, pois o flip-flop JK ainda tem um estado *hold*.

J	K	C	Q	QN
x	x	0	last Q	last QN
0	0	pulso	last Q	last QN
0	1	pulso	0	1
1	0	pulso	1	0
1	1	pulso	last QN	last Q



Edge Triggered D Flip-Flop

 Vimos que o latch D não tem um estado *hold*. Logo, podemos tentar fazer o flip-flop D mestre-escravo:



No símbolo do flip-flop vemos um *dynamic input indicator*.




O funcionamento desse flip-flop é análogo ao mestre-escravo: quando $\text{CLK} = 1$, o mestre está aberto e a entrada D é copiada para o mestre. Quando CLK muda de $1 \rightarrow 0$, o mestre fica inativo e a informação é transferida para o escravo e, por sua vez, à saída. Porém, a informação transferida para o escravo é **sempre** a última informação: afinal, o latch D não tem um estado *hold*!

C	D	Q	QN
0	x	last Q	last QN
1	x	last Q	last QN
↓	0	0	1
↓	1	1	0


Note que esse flip-flop muda na borda de descida do clock. Podemos facilmente fazer um flip-flop que muda na borda de subida.



Edge Triggered D Flip-Flop

 


C	D	Q	QN
0	x	last Q	last QN
1	x	last Q	last QN
\uparrow	0	0	1
\uparrow	1	1	0

 


Edge Triggered D Flip-Flop

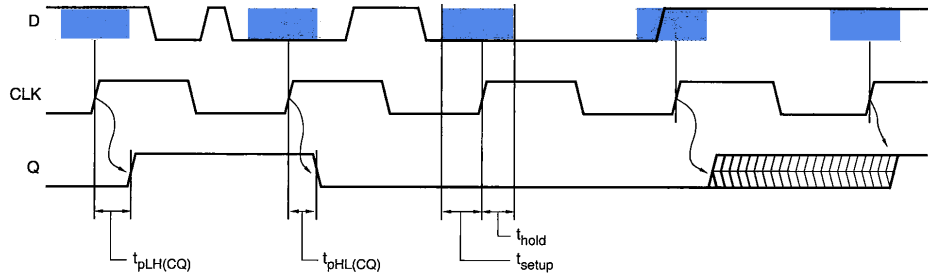Como o latch D, o Flip-Flop D ainda tem problemas com meta-estabilidade se seus tempos de *setup* e *hold* não forem observados.



Edge Triggered D Flip-Flop

 É comum utilizarmos flip-flops D com **entradas assíncronas** de PRESET e CLEAR:




PRESET	CLEAR	CLK	D	Q	QN
0	0	x	x	1	1
0	1	x	x	1	0
1	0	x	x	0	1
1	1	0	x	last Q	last QN
1	1	1	x	last Q	last QN
1	1	\uparrow	0	0	1
1	1	\uparrow	1	1	0




Edge Triggered D Flip-Flop

 Implementação comercial do Flip-Flop D 74LS74.



Edge Triggered JK Flip-Flop

 Agora que temos um flip-flop realmente ativado/disparado pela borda, podemos fazer facilmente um flip-flop JK gatilhado pela borda.




J	K	C	Q	QN
x	x	0	last Q	last QN
x	x	1	last Q	last QN
0	0	\uparrow	last Q	last QN
0	1	\uparrow	0	1
1	0	\uparrow	1	0
1	1	\uparrow	last QN	last Q






Edge Triggered JK Flip-Flop

Diagrama de tempo do flip-flop JK gatilhado pela borda de subida.

 





Edge Triggered T Flip-Flop

   Outro circuito bastante útil é o flip-flop T (*toggle*).





Edge Triggered T Flip-Flop

É o flip-flop T com enable:

 
 
 
 


Flip-Flops

  Comercialmente, o CI mais conhecido que contém flip-flops D é o 74x74, que contém dois flip-flops D independentes com PRESET e CLEAR, ativo na borda de subida do clock. As funcionalidades de PRESET e CLEAR **são assíncronas**, isto é, independente do clock do flip-flop.




    Para o flip-flop JK, existem vários tipos de encapsulamento: 74x76 (flip-flop JK mestre-escravo, com transferência por pulso), 74x112 (flip-flop JK ativado pela borda) e 74x109 (flip-flop JK ativado pela borda, com entrada K negada). Todos eles tem funções assíncronas de PRESET e CLEAR.




Latch D

 Para os latches, temos o 74x375, que possui quatro latches D com apenas dois enables (cada enable controla dois latches).




Registradores

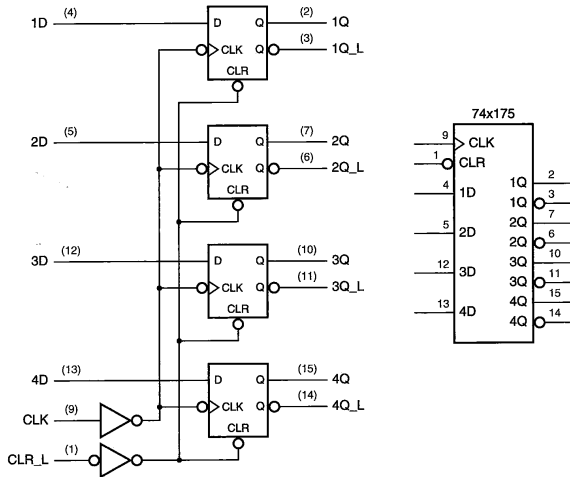Uma coleção de dois ou mais flip-flops D que compartilham o mesmo clock é chamada de **registrador**. Um exemplo é o 74x175, que contém quatro latches D.



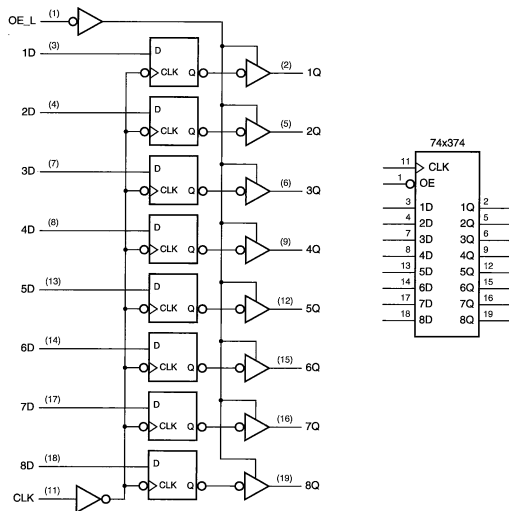Outro registrador interessante é o 74x374, que tem oito flip-flops D com uma saída de 3 estados (tri-state), de forma que podemos “desocupar” o barramento de saída.



Outros registradores interessantes são o 74x373, que tem 8 latches D, e o 74x377, que tem oito flip-flops D.

